

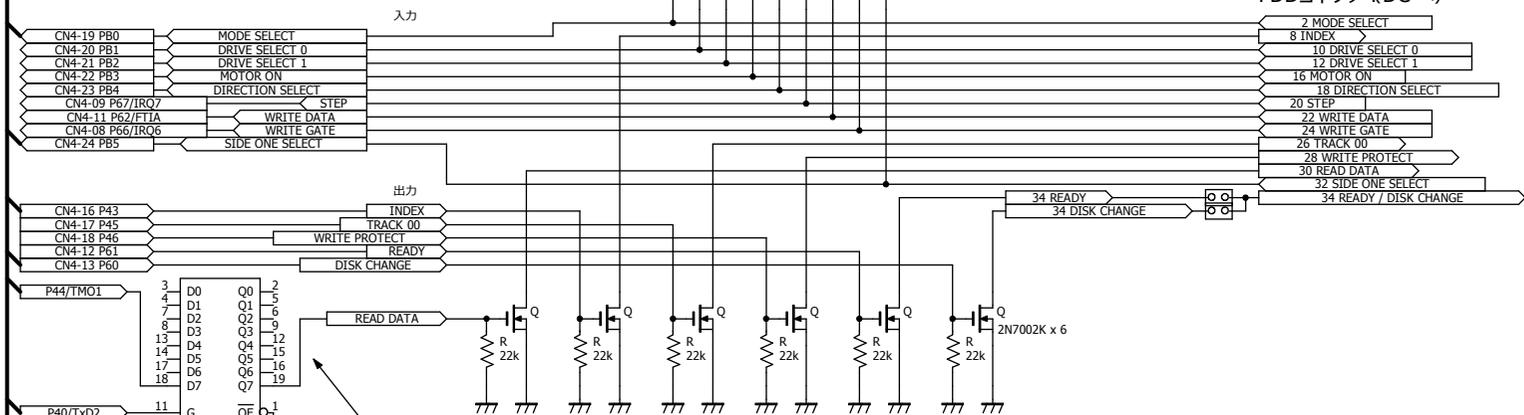


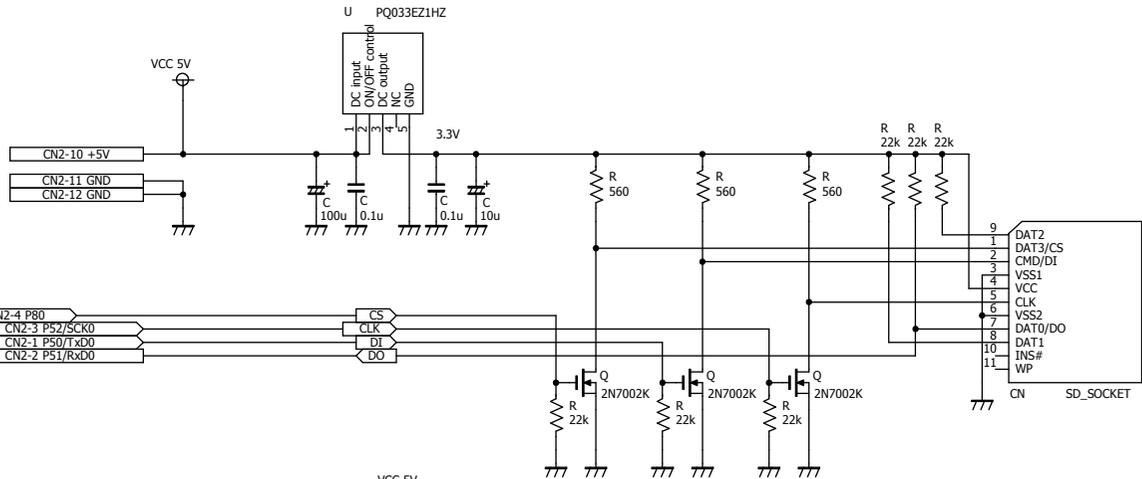マイコン周辺は  
ジャンクのマイコン基板を流用したので省略  
だいたいこんなかんじ



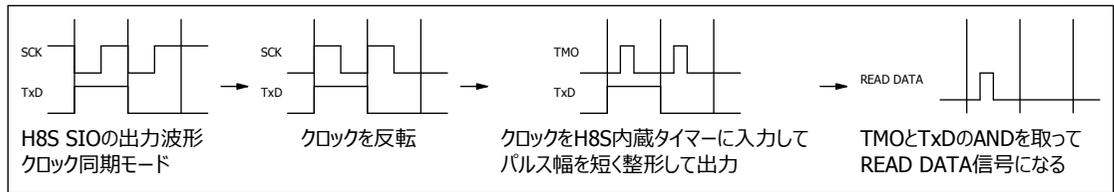クロックを整形しないで  
直接 SCK と TxD の AND を取るだけでいいような気がする



試作 FDD エミュレータの回路図  
2014年8月31日作成  
佐藤恭一 <http://kyoutan.jpn.org/>